
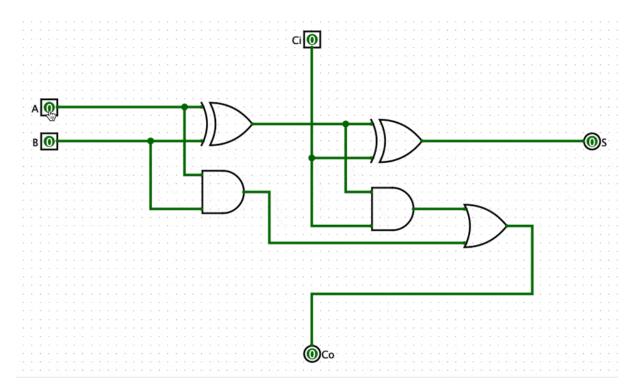
Primeiro, faremos um circuito para somar dois números binários, começando a partir da soma de dois bits:




Como podemos ver pela imagem acima, a partir das portas NOR e and, conseguimos fazer um somador, onde no resultado o primeiro bit a esquerda é o Co e o segundo é o S.

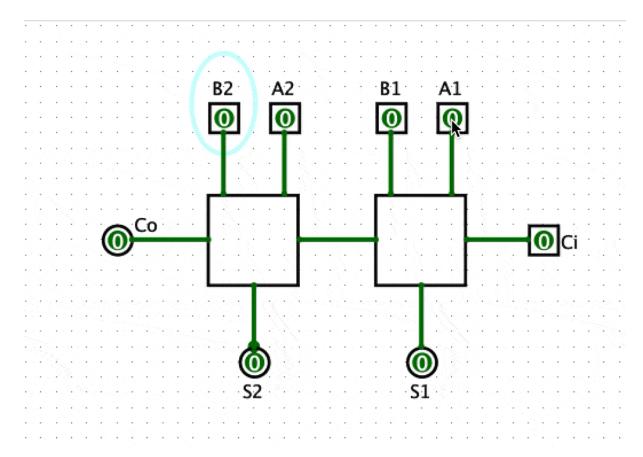A partir desse circuito, podemos criar somadores para mais bits, como o somador de 2 bits:



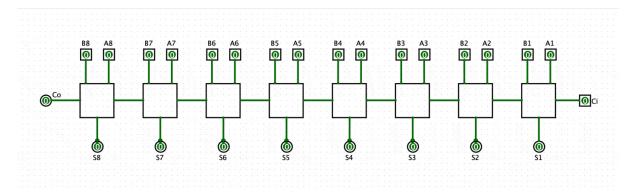Assim como esse somador, que soma números de 2 bits, podemos criar para n-bits adicionando-os dessa maneira. (Os quadrados em branco no circuito representam o somador de bits criado anteriormente) O resultado da soma é Co S2 S1.




Agora, para fazer um circuito que diminui dois números binários, basta usarmos o mesmo circuito de soma e transformarmos a sequencia de bits da qual vamos usar como negativa. Por exemplo, 8-6, para binário, temos 1000-(+110). Para realizar essa subtração, basta transformarmos o numero a direita em negativo, somarmos esses dois números e retirarmos o bit mais significativo do resultado (retirar o overflow) assim, teremos:

Two's Compliment


```
0 0 0 0 = 0
                  1 1 1 1 = -1
                  1110 = -2
0 0 0 1 = 1
0 \ 0 \ 1 \ 0 = 2
                 1101 = -3
0 0 1 1 = 3
                 11111 = -4
                 1011 = -5
0 1 0 0 = 4
0 1 0 1 = 5
                 1010 = -6
0 1 1 0 = 6
                 1001 = -7
0 1 1 1 = 7
                 1000 = -8
```

8 + (-6) = 1000 + 1010 = 10010 assim, o resultado é 10.

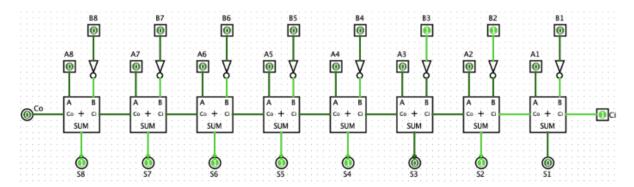
Assim, podemos criar um circuito de subtração parecido com o de soma:




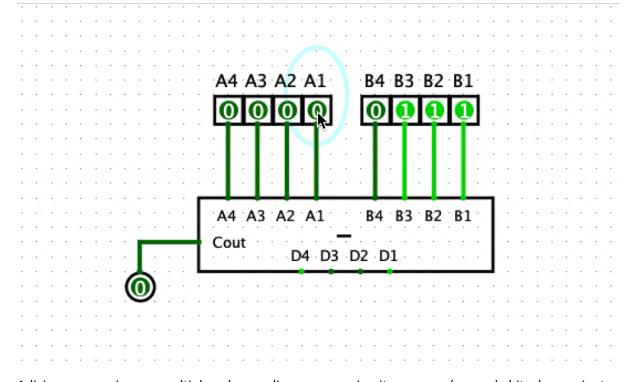Para simplificar o circuito, usaremos o seguinte componente para fazer a subtração:



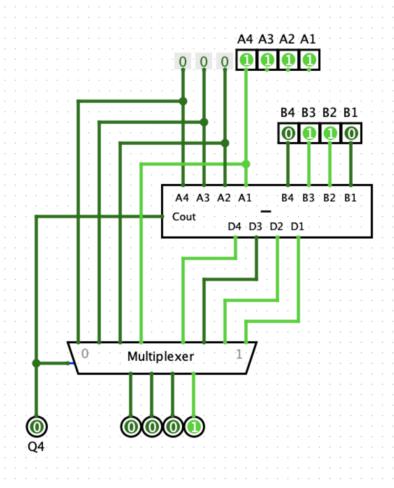
Adicionamos assim, um multiplexador e aplicamos esse circuito para o número de bits do quociente:



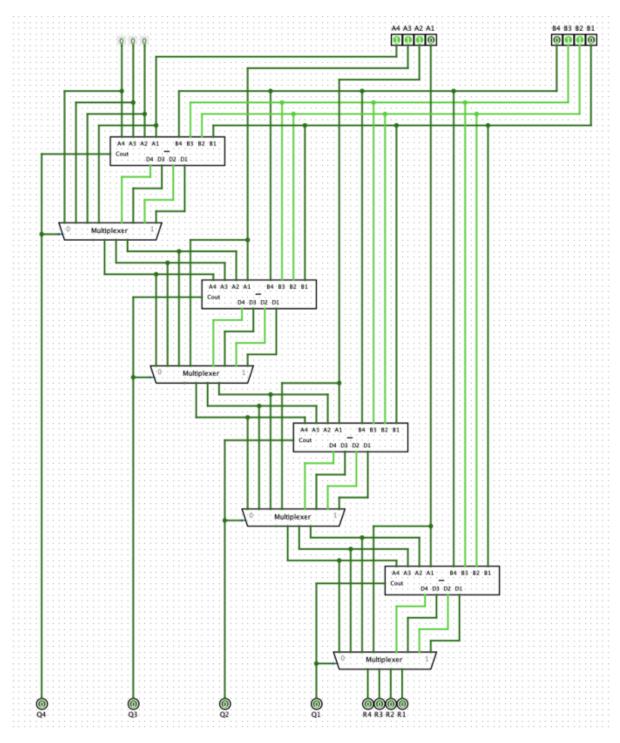


Ai está o circuito do divisor em logisim. No nosso caso, usaremos somente o resto da divisão para criar a função mod na ALU.

Agora vou mostrar o circuito da ALU

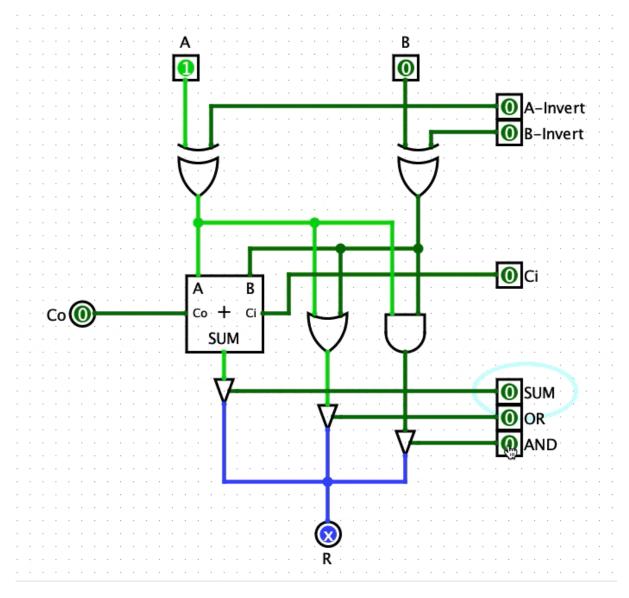

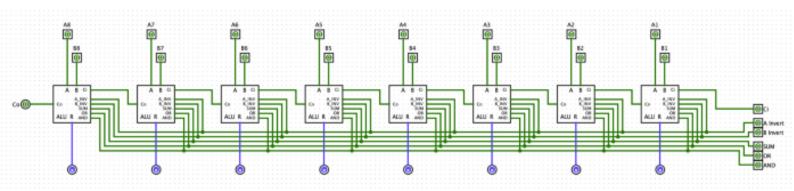Agora basta usarmos esse mesmo circuito para cada bit do nosso circuito, assim teremos:



Essa é a nossa ALU para 8 bits

Obrigado pela atenção.